
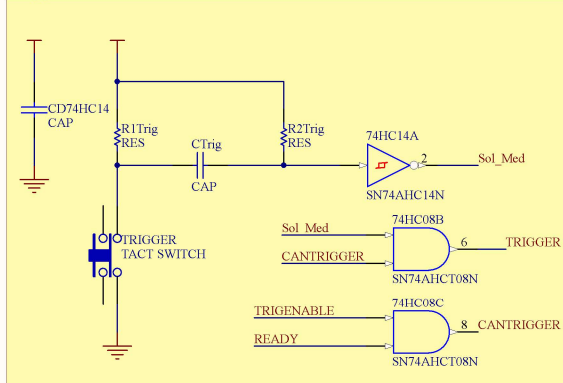


Esquemático


Trigger

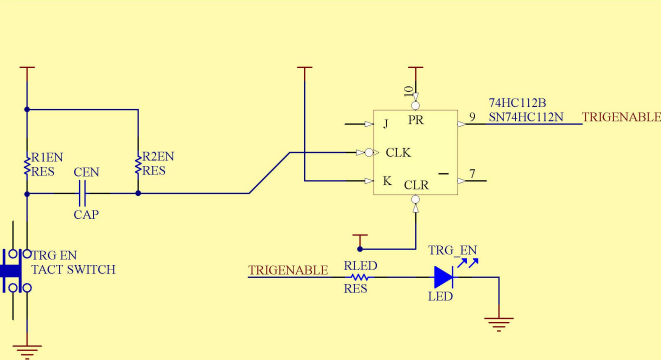


Trigger Enable




Clock

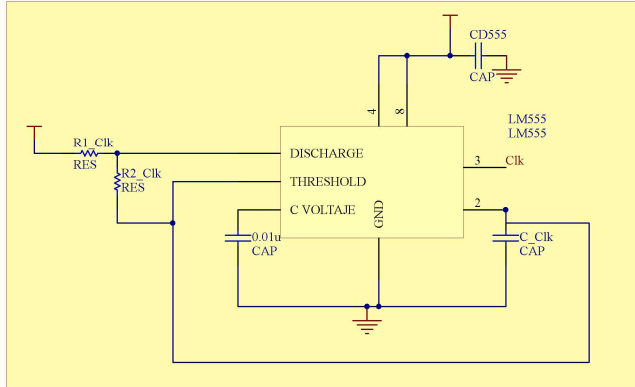



Reset

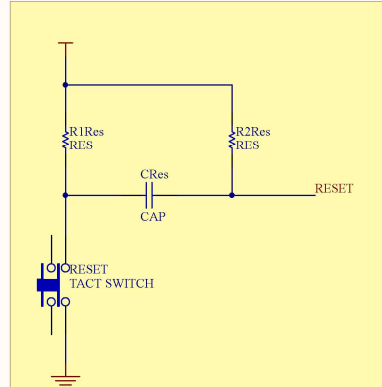

Circuit Ready

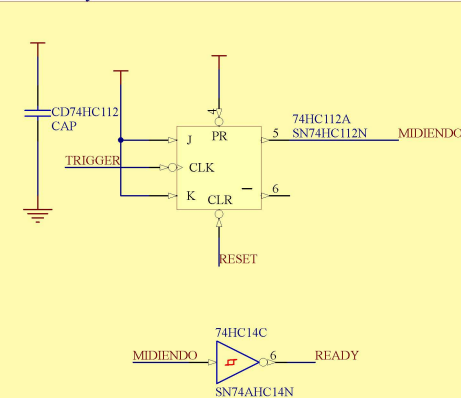

Contador

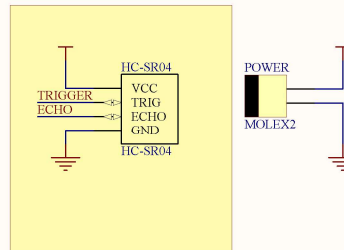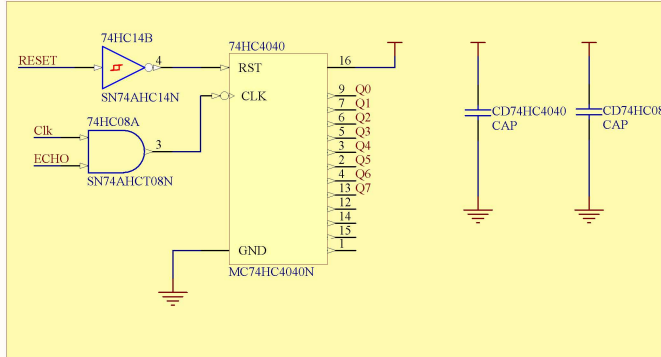

Output

